

Nama: Muhammad Athallah Rafi

Nim: 2022230035

Program pascal Aritmatika

```
program Pascal_fisika;
uses crt;
begin
clrscr;

writeln('1. a. R pengganti?');
writeln(' b. I dari sumber tegangan');
writeln(' c. I masing-masing resistor');
writeln('JAWAB');

writeln('a)Rp1 = 1+1');
writeln('    = 2 Ω');
writeln('1/Rp2 = 1/3+1/6');
writeln('    = 2/6+1/6');
writeln('    = 3/6');
writeln(' Rp2 = 2 Ω');
writeln('1/Rpt = 1/2+1/2');
writeln('    = 2/2');
writeln(' Rpt = 1 Ω');

writeln('b)I = V/R');
writeln('    = 15/1 ');
writeln('    = 15 A ');

writeln('c)I3 = 15/3 ');
writeln('    = 5 A');
writeln(' I6 = 15/6');
writeln('    = 2,5 A');
```

```

    writeln(' Is1 = 15/2');
    writeln('    = 7,5 A');
writeln('_____');
writeln('2. a. Nilai kapasitor pengganti');
writeln('    b. Muatan yang mampu disimpan oleh kapasitor');
writeln('JAWAB');
writeln('a).  $C_{p1} \Rightarrow 1/C_{p1} = 1/5 + 1/20$ ');
writeln('        =  $4/20 + 1/20$ ');
writeln('        =  $5/20$ ');
writeln('         $C_{p1} = 4 \text{ mF}$ ');
writeln('         $C_{p2} = 4 + 6 + 20$ ');
writeln('        =  $30 \text{ mF}$ ');
writeln('Cptotal  $\Rightarrow 1/C_p = 1/30 + 1/60$ ');
writeln('        =  $2/60 + 1/60$ ');
writeln('        =  $3/60$ ');
writeln('        =  $20 \text{ mF}$ ');
    writeln('b).  $V = 15 \text{ Volt}$ ');
    writeln('     $Q = ?$ ');
    writeln('     $Q = C \cdot V$ ');
    writeln('     $Q = 20 \cdot 10^{-12} \cdot 15$ ');
    writeln('    =  $300 \cdot 10^{-12} \Rightarrow 3 \cdot 10^{-10} \text{ Coulomb}$ ');
writeln('_____');
writeln('3.  $V = 110 \text{ V}$ ');
writeln('     $I = 2,8 \text{ A}$ ');
writeln('     $R = 110/2,8$ ');
writeln('    =  $39,285 \Omega$ ');
writeln('_____');
writeln('4.  $I = 5,5 \text{ A}$ ');
writeln('     $V = 110 \text{ V}$ ');

```

```

writeln(' R = 110/5,5');
writeln(' = 20  $\Omega$ ');
writeln('a). 110x10%  $\Rightarrow$  110x10/100');
writeln(' penurunannya = 11 V');
writeln(' Vskrg = 110-10');
writeln(' = 99 V');
writeln(' I = 99/20');
writeln(' = 4,95 A');
writeln('b). R = 20  $\Omega \Rightarrow$  20x10/100');
writeln(' penurunannya = 2  $\Omega$ ');
writeln('Rskrg = 20-2');
writeln(' = 18  $\Omega$ ');
writeln(' I = 110/18');
writeln(' = 6,1 A');
writeln('_____');
writeln('5. Dik :  $\ell$  = 4 cm = 4.10-2 m');
writeln(' A = 0,5 cm = 0,5x10-4 m2');
writeln(' = 5.10-5 m2');
writeln(' N = 200 lilitan');
writeln('a). L = N2.Mo.A/ $\ell$ ');
writeln(' = (2002). (4. $\pi$ .10-7). (5.10-5)/4.10-2');
writeln(' = (4.104). (4. $\pi$ .10-7). (5.10-5)/4.10-2');
writeln(' = 80.104.10-7.10-5. $\pi$ /4.10-2');
writeln(' = 80.10-8. $\pi$ /4.10-2');
writeln(' = 20.10-6 $\pi$ ');
writeln(' = 2. $\pi$ .10-5');
writeln(' = 2(3,14).10-5');
writeln(' = 6,28.10-5 H');
writeln('b');

```

```

writeln ('P = 0.04');
writeln ('A = 0.00005');
writeln ('N = 200');
writeln ('Menghitung Induksi Solenoid');
writeln ('I2 := SQR(N) * 4000 * 0.0000004 * 3.14 * 0.00005 / 0.04');
writeln ('Induksi2 = ',12);
writeln('_____');
writeln('8. C = 7500 pF → F ');
writeln(' Q = 16,5x10-8 C');
writeln(' V = ? ⇒ Q/C');
writeln('JAWAB');
writeln('Q = C.V');
writeln('V = Q/C');
writeln(' = 16,5x10-8/7,5.10-9');
writeln(' = 22 Volt');
end.

```

1. a. R pengganti?
b. I dari sumber tegangan
c. I masing-masing resistor

JAWAB

$$\begin{aligned} \text{a) } R_{p1} &= 1+1 \\ &= 2 \, \Omega \\ 1/R_{p2} &= 1/3+1/6 \\ &= 2/6+1/6 \\ &= 3/6 \\ R_{p2} &= 2 \, \Omega \\ 1/R_{pt} &= 1/2+1/2 \\ &= 2/2 \\ R_{pt} &= 1 \, \Omega \\ \text{b) } I &= V/R \\ &= 15/1 \\ &= 15 \, \text{A} \\ \text{c) } I_3 &= 15/3 \\ &= 5 \, \text{A} \\ I_6 &= 15/6 \\ &= 2,5 \, \text{A} \\ I_{s1} &= 15/2 \\ &= 7,5 \, \text{A} \end{aligned}$$

2. a. Nilai kapasitor pengganti
b. Muatan yang mampu disimpan oleh kapasitor

JAWAB

$$\begin{aligned} \text{a) } . \, C_{p1} &\Rightarrow 1/C_{p1} = 1/5+1/20 \\ &= 4/20+1/20 \\ &= 5/20 \\ C_{p1} &= 4 \, \text{mF} \\ C_{p2} &= 4+6+20 \\ &= 30 \, \text{mF} \\ C_{ptotal} &\Rightarrow 1/C_p = 1/30+1/60 \\ &= 2/60+1/60 \\ &= 3/60 \\ &= 20 \, \text{mF} \\ \text{b) } . \, V &= 15 \, \text{Volt} \\ Q &= ? \\ Q &= C.V \\ Q &= 20 \cdot 10^{-12} \cdot 15 \\ &= 300 \cdot 10^{-12} \Rightarrow 3 \cdot 10^{-10} \, \text{Coulomb} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \, V &= 110 \, \text{V} \\ I &= 2,8 \, \text{A} \\ R &= 110/2,8 \\ &= 39,285 \, \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \, I &= 5,5 \, \text{A} \\ V &= 110 \, \text{V} \\ R &= 110/5,5 \\ &= 20 \, \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } . \, 110 \times 10\% &\Rightarrow 110 \times 10/100 \\ \text{penurunannya} &= 11 \, \text{V} \\ V_{skrg} &= 110-10 \\ &= 99 \, \text{V} \\ I &= 99/20 \\ &= 4,95 \, \text{A} \end{aligned}$$

b) . $R = 20 \, \Omega \Rightarrow 20 \times 10 / 100$

penurunannya = $2 \, \Omega$

Rskrg = $20 - 2$

= $18 \, \Omega$

$I = 110 / 18$

= $6,1 \, A$

5. Dik : $\ell = 4 \, \text{cm} = 4 \cdot 10^{-2} \, \text{m}$

$A = 0,5 \, \text{cm} = 0,5 \times 10^{-4} \, \text{m}^2$

= $5 \cdot 10^{-5} \, \text{m}^2$

$N = 200$ lilitan

a) . $L = N^2 \cdot \mu_0 \cdot A / \ell$

= $(200^2) \cdot (4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}) \cdot (5 \cdot 10^{-5}) / 4 \cdot 10^{-2}$

= $(4 \cdot 10^4) \cdot (4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}) \cdot (5 \cdot 10^{-5}) / 4 \cdot 10^{-2}$

= $80 \cdot 10^4 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-5} \cdot \pi / 4 \cdot 10^{-2}$

= $80 \cdot 10^{-8} \cdot \pi / 4 \cdot 10^{-2}$

= $20 \cdot 10^{-6} \pi$

= $2 \cdot \pi \cdot 10^{-5}$

= $2(3,14) \cdot 10^{-5}$

= $6,28 \cdot 10^{-5} \, H$

b)

$P = 0.04$

$A = 0.00005$

$N = 200$

Menghitung Induksi Solenoid

$I2 := \text{SQR}(N) * 4000 * 0.0000004 * 3.14 * 0.00005 / 0.04$

Induksi2 = 12

8. $C = 7500 \, \text{pF} \rightarrow F$

$Q = 16,5 \times 10^{-8} \, C$

$V = ? \Rightarrow Q/C$

JAWAB

$Q = C \cdot V$

$V = Q/C$

= $16,5 \times 10^{-8} / 7,5 \cdot 10^{-9}$

= 22 Volt

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.